

VERSUCHSBERICHT ZU

E4 – KENNLINIEN

Gruppe 10 Mi

Alex Oster (E-Mail: a_oste16@uni-muenster.de)
Jonathan Sigrist (E-Mail: j_sigr01@uni-muenster.de)

durchgeführt am 8.11.2017

betreut von
David PAHL

7. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Kurzfassung | 2 |
| 2 | Versuch 1: Strom-Spannungs-Kennlinien | 3 |
| 2.1 | Methoden | 3 |
| 2.2 | a) Diode in Durchlassrichtung | 3 |
| 2.3 | b) Zenerdiode | 5 |
| 2.4 | c) Glühlampe | 6 |
| 2.5 | d) NTC-Widerstand | 8 |
| 2.6 | e) Glimmlampe | 9 |
| 3 | Versuch 2: Widerstand in Abhängigkeit der Temperatur | 13 |
| 3.1 | Methoden | 13 |
| 3.2 | Messung | 13 |
| 3.3 | Einordnung der Ergebnisse | 14 |

1 Kurzfassung

Dieser Bericht befasst sich mit der Untersuchung der Kennlinien von elektrischen Bauteilen. Eine Kennlinie ist die Kurve, die entsteht, wenn die Spannung gegen den Strom aufgetragen wird. Die Steigung stellt hierbei den Widerstand dar. Für konstante Widerstände gilt das Ohm'sche Gesetz $I = \frac{1}{R}U$ und die Kennlinie verläuft linear.

Im Folgenden werden zwei Versuche betrachtet, welche die verschiedenen Arten von Widerständen genauer behandeln. Diese hängen unter anderem von der Temperatur, den Materialien und der Bauteilgeometrie ab.

In dem ersten Versuch werden fünf verschiedene Arten von elektrischen Bauteilen betrachtet. Eine einfache Diode, eine Zenerdiode, ein NTC-Widerstand, eine Glüh- und eine Glühlampe. Hierbei wird der Strom in Abhängigkeit von der Spannung gemessen und die Ergebnisse ausgewertet. Dazu wird auf die Funktionsweise von (dotierten) Halbleitern und Gasentladungen eingegangen.

Die Abhängigkeit des Widerstands von der Temperatur wird dann in dem zweiten Versuch für einen Kupferdraht betrachtet. Dazu wird der Draht in Öl zunächst erhitzt und danach abgekühlt. Währenddessen wird durchgehend der Widerstand des Drahtes mit Hilfe einer Wheatstone'schen Brücke ermittelt. Die Ergebnisse für den Kupferdraht werden dann mit der elektrischen Leitfähigkeit von Metallen verglichen.

2 Versuch 1: Strom-Spannungs-Kennlinien

In diesem Versuch werden die Kennlinien von verschiedenen Bauteilen betrachtet. Dafür wird der Strom gemessen und gegen die Eingangsspannung aufgetragen. Der sich daraus ergebende Verlauf, die Kennlinie, wird dann theoretisch eingeordnet.

2.1 Methoden

Der Versuchsaufbau ist in Abb. 1 skizziert. Dabei fließt der Strom nur über jeweils eine Teilschaltung **a)** bis **e)**. Da die Spannungsquelle keine genaue Angabe der Eingangsspannung liefert und Vorwiderstände die Spannung zusätzlich beeinflussen, wird diese mit einem Multimeter über das relevante Bauteil gemessen. Der Strom wird mit einem zweiten Multimeter, gemessen welches in Reihe geschaltet ist.

Für die Teilversuche **a)** bis **d)** wird eine Eingangsspannungen im Bereich von 0 V bis 20 V und für die Glühlampe in **e)** Eingangsspannungen von 0 V bis 150 V verwendet.

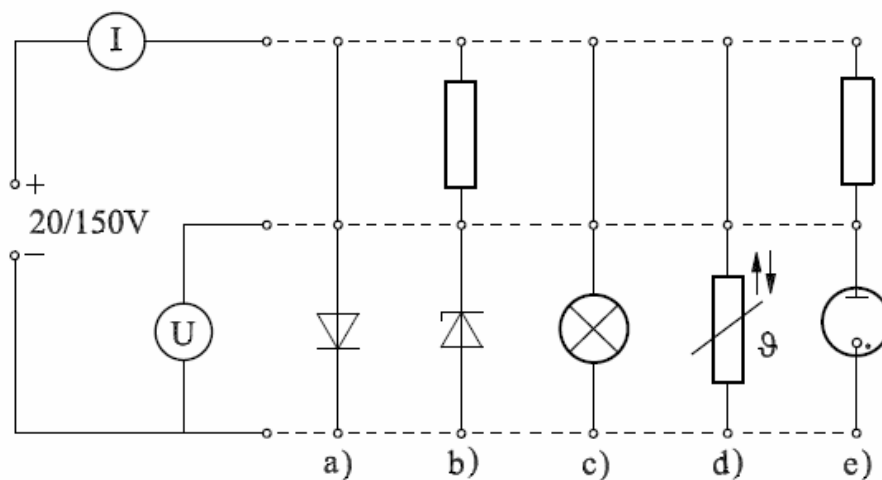


Abbildung 1: Schaltskizze zu Versuch 1

2.2 a) Diode in Durchlassrichtung

Diode

Eine Diode ist ein Bauteil, durch das elektrische Ströme nur in eine Richtung durchgelassen werden. Diesen Effekt erhält man, wenn man einen Halbleiter mit einem Element aus der dritten Hauptgruppe (p-Leiter) und einen

anderen mit einem Element aus der fünften Hauptgruppe (n-Leiter) dotiert und diese aneinander grenzen lässt. Hierbei entsteht eine Raumladungszone im Übergangsbereich, da die Elektronen des n-Leiters zu dem p-Leiter wandern. Da in diesem Übergangsbereich weniger freie Ladungsträger sind, als im restlichen Leiter, nimmt die Leitfähigkeit stark ab.

Wird eine äußere Spannung angelegt, bei der der positive Pol auf den n-Leiter trifft, so vergrößert sich der Übergangsbereich. Bei Umkehrung der Polung hingegen, verkleinert sich dieser und verschwindet bei ausreichend hoher Spannung komplett, sodass der Strom durch den Leiter fließen kann.

Messung

Die Messwerte sind in Abb. 2 zu sehen. Die Kennlinie verläuft bei dieser Diode in Durchflussrichtung exponentiell. Ein messbarer Strom wurde erst ab ca. 0,5 V erhalten und es ließen sich ab ungefähr 0,72 V keine weiteren Werte messen. Höhere Spannungen konnten durch Regulierung an der Spannungsquelle nicht erreicht werden. Im Bereich 0,65 V bis 7 V wurde das Einstellen besonders schwierig.

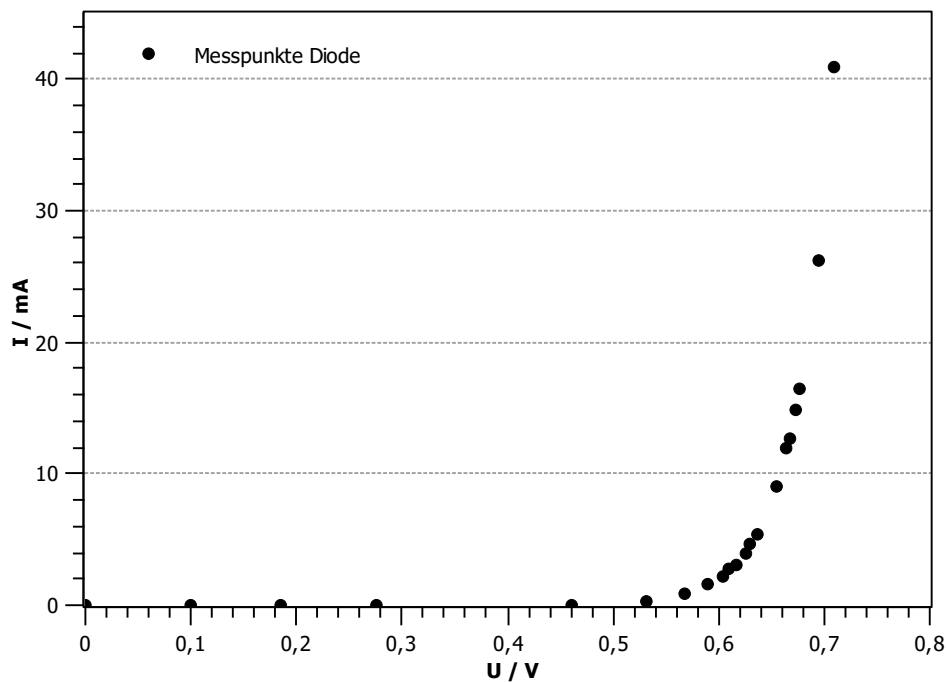


Abbildung 2: U-I-Kennlinie einer Diode in Durchlassrichtung

Einordnung der Ergebnisse

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass mindestens 0,5 V nötig sind, um den Übergangsbereich der Diode soweit zu verkleinern, dass überhaupt ein Strom fließen kann. Dass sich ab ca. 0,72 V keine weiteren Werte messen ließen, lag daran, dass keine höheren Eingangsspannungen möglich waren. Hierbei könnte der Innenwiderstand des Netzteils, sowie weitere Vorwiderstände eine Rolle spielen.

Die Größe des Übergangsbereichs steht in direktem Zusammenhang mit dem Widerstandswert der Diode. Denn bei einer höheren Spannung ist auch der Übergangsbereich kleiner und freie Ladungsträger können leichter passieren. Der Widerstand wird demnach geringer.

Dieser Sachverhalt wird durch den exponentiellen Verlauf der ermittelten Kennlinie unterstützt. Das Ergebnis entspricht somit den Erwartungen.

2.3 b) Zenerdiode

Die Zenerdiode funktioniert ähnlich wie die in 2.2 beschriebene Diode, nur dass bei dieser der elektrische Strom auch in Sperrrichtung fließen kann. Ursache dafür ist die geringe Größe der Potentialbarrieren bei hochdotierten p-n-Übergängen, wenn hohe Spannungen angelegt werden. Hierbei kommt es zu dem quantenmechanischen Tunneleffekt, durch welchen Valenzelektronen in das Leitungsband gelangen. Es fließt ein Durchbruchstrom, welcher die Diode nicht zerstört, wie es bei einem Lawinendurchbruch der Fall wäre.

Messung

- Sperrrichtung:

Auch in Abb. 3 ist ein exponentieller Verlauf der Kennlinie zu erkennen. Anders als in der vorausgehenden Messung, fließt hier jedoch erst ab ca. 2,6 V ein Strom, welcher sich dieses mal bis ungefähr 5 V messen ließ. Damit liegt die Durchbruchspannung deutlich über der Durchlassspannung.

- Durchlassrichtung:

Diese Messung verlief analog zu der in 2.2 durchgeführten Messung, wie in Abb. 4 zu sehen. Auch hier beträgt die Durchlassspannung ca. 0,55 V.

Verglichen mit Abb. 2, ist diese gleichmäßiger und der zu erkennende exponentielle Anstieg wirkt minimal stärker.

Einordnung der Ergebnisse

Die Ergebnisse dieser Messung bezüglich der Durchlassrichtung stehen in direktem Zusammenhang zu dem Ergebnis aus 2.2. Für die Sperrrichtung

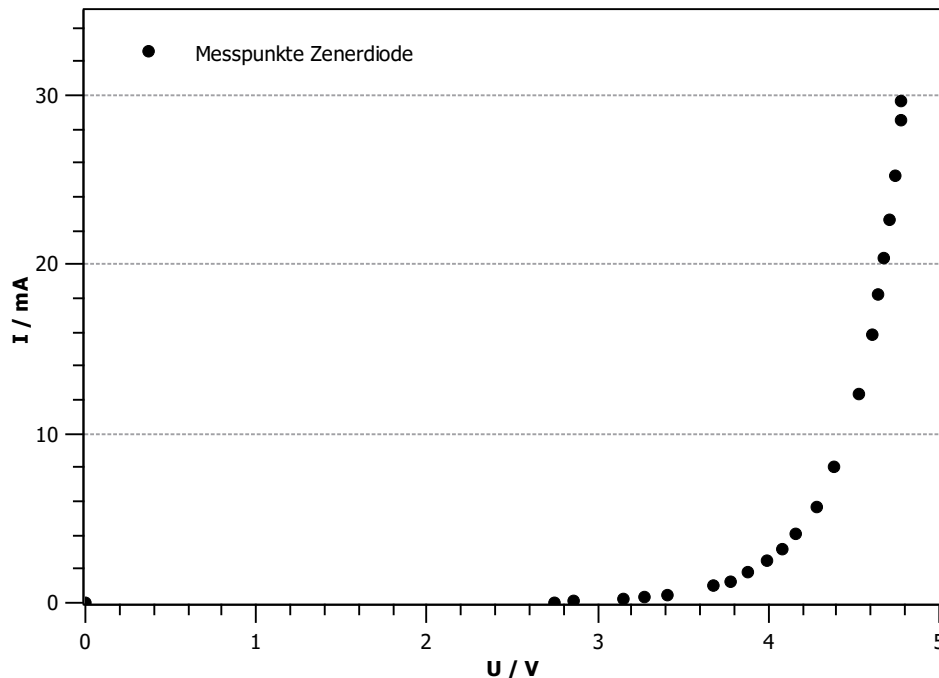


Abbildung 3: U-I-Kennlinie einer Zenerdiode in Sperrrichtung

hingegen wurde ermittelt, dass die benötigte Spannung für einen Stromfluss bei ca. 2,6 V liegt.

Verglichen mit den 0,5 V in Durchflussrichtung ist dies ein beachtlicher und zu erwartender Unterschied. Im Gegenzug zu der Verkleinerung des Übergangsbereichs der Diode fließt in Sperrrichtung, wenn überhaupt, nur der Durchbruchstrom und für diesen benötigt man hohe Spannungen.

Dass auch in Sperrrichtung die Kennlinie exponentiell verläuft, hat einen ähnlichen Grund, wie in Durchflussrichtung. Denn mit höheren Spannungen lösen sich auch mehr Elektronen aus dem Valenzband des p-Leiters und folglich ist der Durchbruchstrom stärker. Der Widerstandswert wird also auch hier mit höherer Spannung kleiner.

2.4 c) Glühlampe

Bei der Glühlampe fließt der Strom durch einen Glühdraht. Dieser erwärmt sich dabei und beginnt zu glühen. Es wird betrachtet, wie sich der Widerstand der Glühlampe in Abhängigkeit von der Spannung ändert. Dazu wird der Strom wie bisher gemessen und gegen die Spannung aufgetragen. Um die Änderung des Widerstandes besser zu betrachten, wird dieser gegen die Spannung aufgetragen.

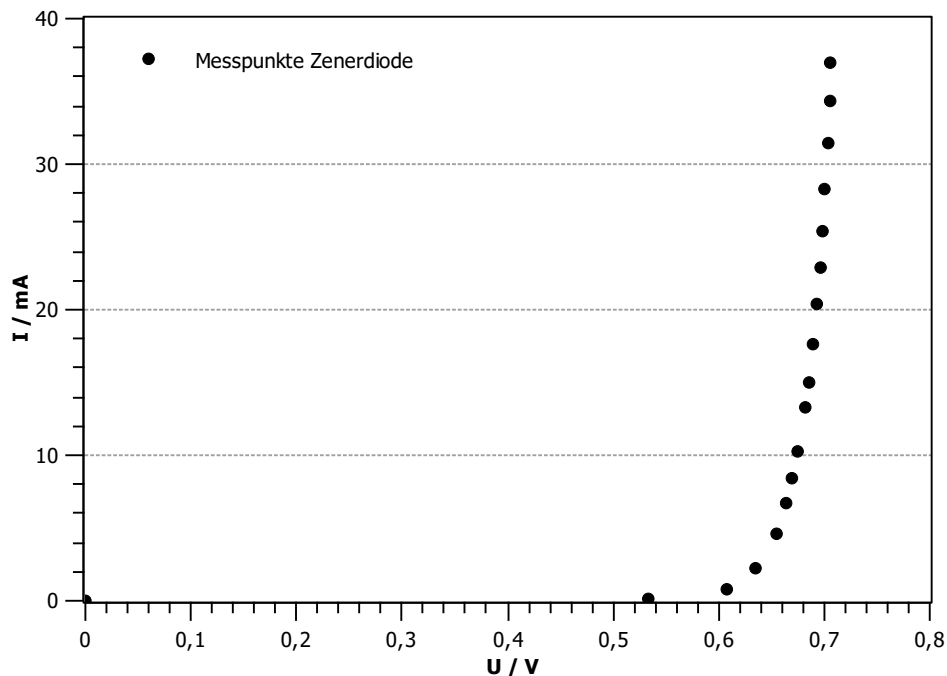


Abbildung 4: U-I-Kennlinie einer Zenerdiode in Durchlassrichtung

Messung

Die Kennlinie der Glühlampe verläuft annähernd wurzelförmig und kann im späteren Verlauf sogar als linear bezeichnet werden. Es lässt sich beobachten, dass die Glühlampe ab ca. 2,6 V anfängt schwach zu glühen. In Abb. 5 ist zu sehen, dass die Kennlinie beginnt sich in diesem Bereich linear auszurichten. Der Graph in Abb. 6 zeigt, dass auch ohne angelegte Spannung, also bei Zimmertemperatur, ein Widerstand vorliegt. Der weitere Verlauf ist annähernd linear, wobei sich die Steigung bei ca. 2 V ändert (kleiner wird).

Der letzte messbare Wert lag hier bei ca. 7,2 V.

Einordnung der Ergebnisse

Der annähernd lineare Verlauf der Kennlinie bei Spannungen ab ca. 2,6 V deutet darauf hin, dass der Widerstand sich bei höheren Spannungen weniger ändert. In Abb. 6 ist zu erkennen, dass dies der Fall ist, wobei der Widerstand weiterhin langsam steigt.

Das allgemeine Steigen des Widerstands lässt sich auf die steigende Temperatur zurückführen. Bei dem Glühdraht handelt es sich um ein Metall, vermutlich Wolfram. Metalle haben die Eigenschaft, dass ihre elektrische Leitfähigkeit mit steigender Temperatur abnimmt.

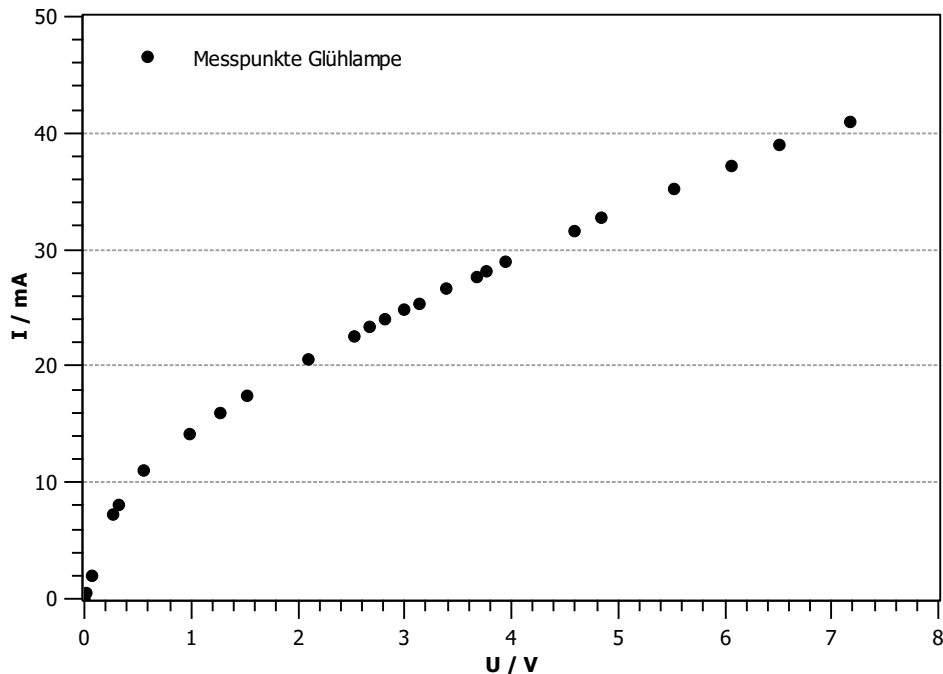


Abbildung 5: U-I-Kennlinie einer Glühlampe

Zu Beginn ist der Glühdraht bei Zimmertemperatur und wie in Abb. 6 zu erkennen ist, steigt der Widerstand zunächst stark an, weswegen die Kennlinie bei niedrigen Spannungen wurzelförmig verläuft. Ab dem Punkt, an dem der Draht glüht, steigt der Widerstand langsamer, da die Temperaturunterschiede schwächer werden.

Durch Linearisierung der Messwerte zwischen 0 V und 2 V ist zu erkennen, dass der y-Achsenabschnitt, also der Widerstand bei Zimmertemperatur, bei ca. $25\ \Omega$ liegt.

Dieses Verhalten stimmt mit der Änderung der elektrischen Leitfähigkeit von Metallen bei erhöhten Temperaturen überein.

2.5 d) NTC-Widerstand

NTC-Widerstände bestehen aus Halbleitern und verhalten sich, was den Widerstand betrifft, anders als Metalle. Das „NTC“ steht für „Negative Temperature Coefficient“, da sie bei erhöhten Temperaturen, im Gegensatz zu Metallen, den elektrischen Strom besser leiten als bei geringeren Temperaturen. Diese bezeichnet man als Warmleiter.

Bei dieser Messung wird ein NTC-Widerstand untersucht. Vor dem Aufnehmen eines jeden Messwertes wird der Widerstand zwei bis drei Minuten in Ruhe gelassen, damit sich ein Temperaturgleichgewicht einstellen kann.

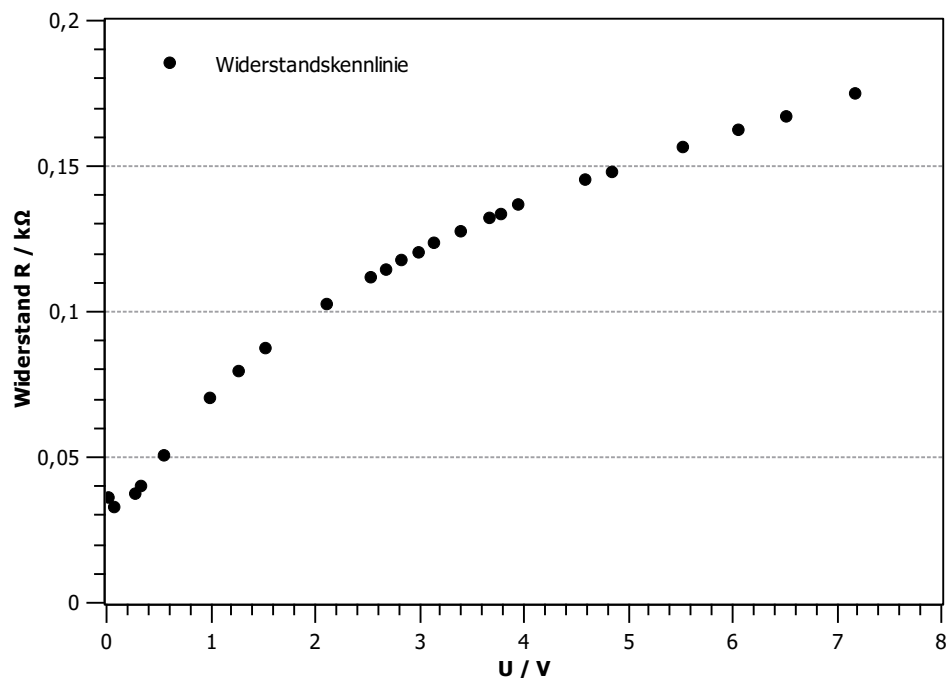


Abbildung 6: R-U-Kennlinie einer Glühlampe

Messung

In Abb. 7 ist ähnlich zu den Dioden ein exponentiellen Verlauf der Kennlinie zu erkennen, wobei dieser Widerstand von Anfang an den Strom durchlässt und nicht erst ab einer gewissen Spannung. Hier konnten nur Werte bis $U = 8 \text{ V}$ Eingangsspannung aufgenommen werden.

Einordnung der Ergebnisse

Hier ist klar zu erkennen, dass der Widerstand mit steigender Temperatur (durch steigende Ströme) sinkt, was für NTC-Widerstände charakteristisch ist. Dass sich auch hier keine höheren Eingangsspannungen als 8 V einstellen ließen, könnte ebenfalls an dem Innenwiderstand des Netzteils gelegen haben.

2.6 e) Glimmlampe

Bei der Glimmlampe kann der Strom nicht einfach durchfließen, da kein elektrischer Leiter die beiden Pole direkt miteinander verbindet. Damit ein Strom fließen kann, müssen freie Ladungsträger, also Ionen und Elektronen, von der Kathode zur Anode gelangen. Zwischen den beiden befindet

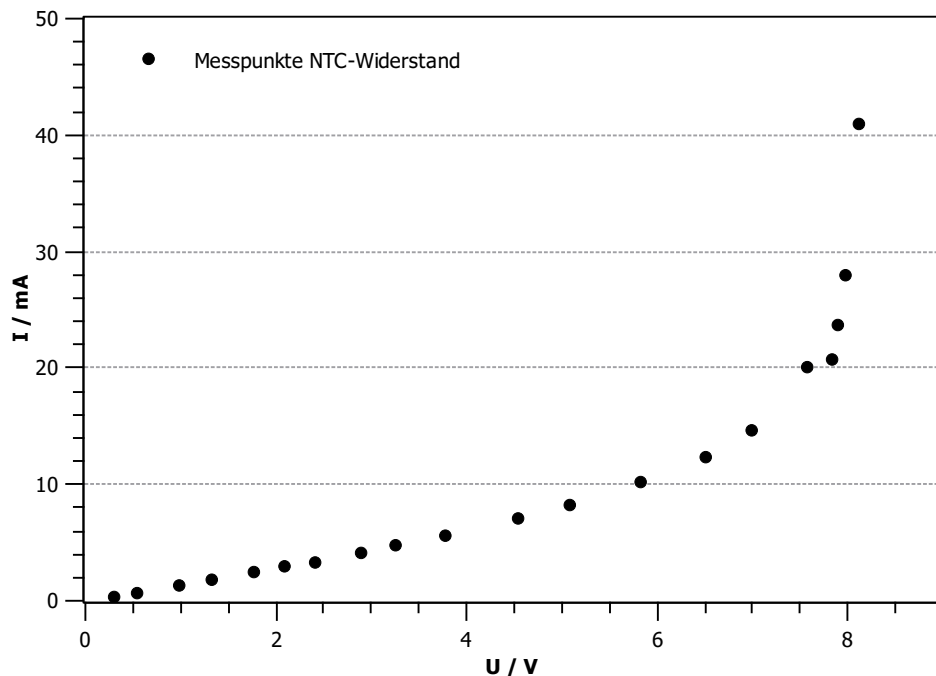


Abbildung 7: U-I-Kennlinie eines NTC Widerstandes

sich lediglich ein Gas, in dem sich die freien Ladungsträger bewegen können. Gasentladungen sind nötig, damit die Ladungen diese Strecke passieren können.

Gasentladungen

Die anliegende Spannung setzt Elektronen aus der Kathode frei. Je höher die anliegende Spannung, desto stärker werden die Elektronen beschleunigt und erreichen bei der Anode eine höhere Maximalgeschwindigkeit und somit eine höhere kinetische Energie, jedoch geringere potentielle Energie. Sind die Elektronen schnell genug um die Gasatome durch Stoßionisation zu ionisieren, so folgt eine Kettenreaktion von sich lösenden Elektronen. Die Spannung, welche man für die Ionisation der Gasatome braucht, nennt man Zündspannung.

An der Anode kommen schließlich aus den Gasatomen gelöste Elektronen an und ein Strom fließt, solange die Ionisation des Gases aufrecht erhalten wird. Sinkt die Spannung unter die sogenannte Löschspannung, dann ist dies nicht mehr möglich und der Stromfluss wird unterbrochen.

Die Löschspannung ist geringer als die Zündspannung, da nur noch für die Anregung Energie benötigt wird und dafür weniger notwendig ist, als für die Ionisation der Gasatome.

Zudem wird Licht bei der Ionisation des Gases bzw. dem Zurückfallen der Elektronen emittiert, was das „Glimmen“ der Lampe ausmacht.

Messung

Zunächst wird gemessen, welche Zündspannung notwendig ist, um die Glimmlampe zu zünden. Für diese Spannung wurde ein Wert von ca. 119 V gemessen. Danach fiel die gemessene Eingangsspannung sprunghaft auf ca. 88,4 V ab und es ließ sich nun ein Strom messen. Hier fing die Glimmlampe auch an zu leuchten. Bis zum Erreichen der Zündspannung war der Strom gleich null, weswegen nur der relevante Bereich in Abb. 8 dargestellt ist.

Bis zu ca. 92 V ließ sich die Eingangsspannung erhöhen. In diesem Bereich sieht das Strom-Spannungs-Verhältnis nahezu linear aus.

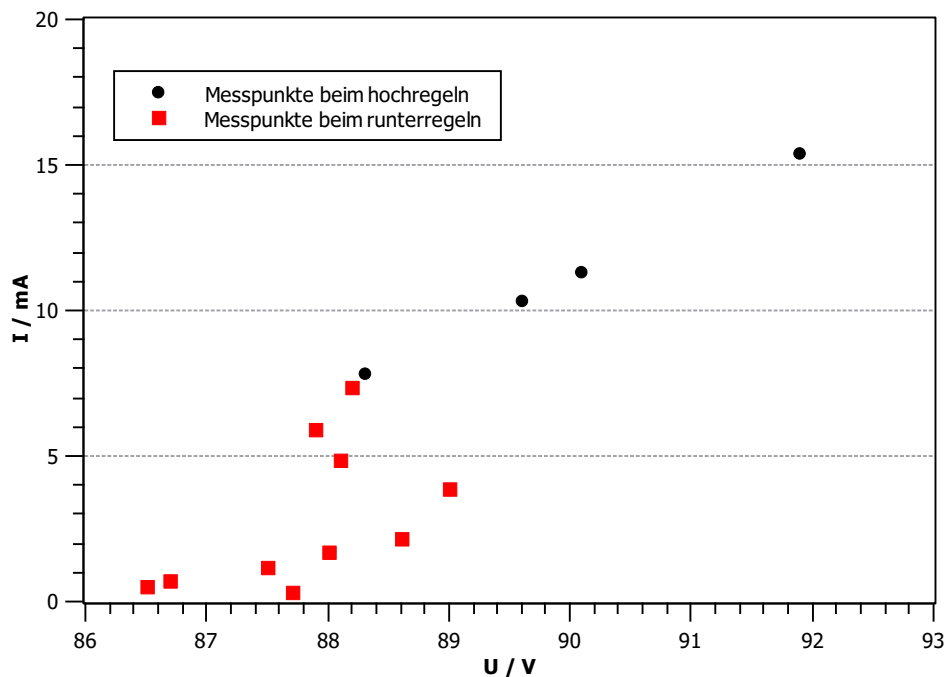


Abbildung 8: U-I-Kennlinie einer Glimmlampe

Das Herunterregeln der Eingangsspannung ergab unerwartete Effekte. Wie zum Beispiel, dass es teilweise zu höheren Spannungen an der Glimmlampe geführt hat, was zu dem Verlauf der Messpunkte in Abb. 8 führte. Der Strom hingegen wurde mit dem Herunterregeln kleiner bis schließlich eine Stromstärke von null erreicht wurde¹.

¹siehe dazu Reihenfolge der Messwerte im Laborbuch, Seite 2

Nachdem die Glimmlampe erloschen war, musste die angelegte Spannung wieder bis zur Zündspannung erhöht werden, um sie zu entzünden.

Einordnung der Ergebnisse

Der Messung lässt sich entnehmen, dass die Zündspannung der Glimmlampe bei ca. 119 V liegt.

Die Löschspannung liegt zwischen 86,5 V und 88 V. Sie konnte nicht eindeutig festgelegt werden, da zwar bei 87,7 V die Lampe erlischt, es jedoch auch niedrigere Spannungen gab, bei denen die Lampe noch geleuchtet hat.

Für die Zündspannung wurde uns ein Wert von ungefähr 120 V vorgegeben, welcher mit unserer Messung weitgehend übereinstimmt, lediglich eine Differenz von 1 V.

3 Versuch 2: Widerstand in Abhängigkeit der Temperatur

Dieser Versuch beschäftigt sich mit der Leitfähigkeit eines Kupferdrahtes in Abhängigkeit der Temperatur.

3.1 Methoden

Der Kupferdraht wird in eine Wheatstone'sche Brückenschaltung integriert (siehe Abb. 9). Hierbei bezeichnet $R_x(T)$ den Kupferdraht, R_v einen einfachen $5\,\Omega$ -Widerstand und R_e den $11,3\,\Omega$ Widerstand, welcher sich wie ein Potentiometer einstellen lässt. Bei diesem handelt es sich um einen Schiebewiderstand. Widerstände dieser Art sind proportional zur Länge l des Metalls und antiproportional zur ihrer Querschnittsfläche A :

$$R = \varrho \frac{l}{A} \Rightarrow R_e(x) = \frac{x}{l} R_0 = 11,3 \times \Omega/\text{m},$$

x sei hierbei die Position des Schiebereglers und l die gesamte Länge des Drahtes.

Das Prinzip der Wheatstone'schen Brücke ermöglicht mit Hilfe der Kirchhoff'schen Regeln einen unbekannten Widerstand zu berechnen. Wird an dem Strommessgerät, wie es in Abb. 9 verbaut ist, kein Strom gemessen, dann ist die Schaltung abgeglichen mit

$$\frac{R_e(x)}{R_0 - R_e(x)} = \frac{R_v}{R_x} \Rightarrow R_x = \frac{x}{l - x} R_v.$$

Der Widerstand R_e über den Schieberegler wird für jede Messung so eingestellt, dass $I = 0\,\text{A}$ erfüllt wird. Es wird erst über den $20\,\text{k}\Omega$ -Widerstand kalibriert und dann über den geschlossenen Schalter für genauere Messungen.

Vor Beginn der Messung, wird der Draht auf ca. 0°C abgekühlt. Nun wird er langsam auf nahezu 100°C erhitzt und währenddessen kontinuierlich die Temperatur und die Position des Schiebereglers gemessen. Das Gleiche wird für die Abkühlung bis 15°C wiederholt.

3.2 Messung

Die Gesamtlänge des Drahts liegt bei $100\,\text{cm}$. In Abb. 10 sind die umgerechneten Widerstände gegen die Temperatur aufgetragen. Die Ausgleichsgerade hat eine Steigung von $m = 0,021\,335\,\Omega/^\circ\text{C}$ und schneidet die y-Achse bei $y_0 = 5,005\,\Omega$.

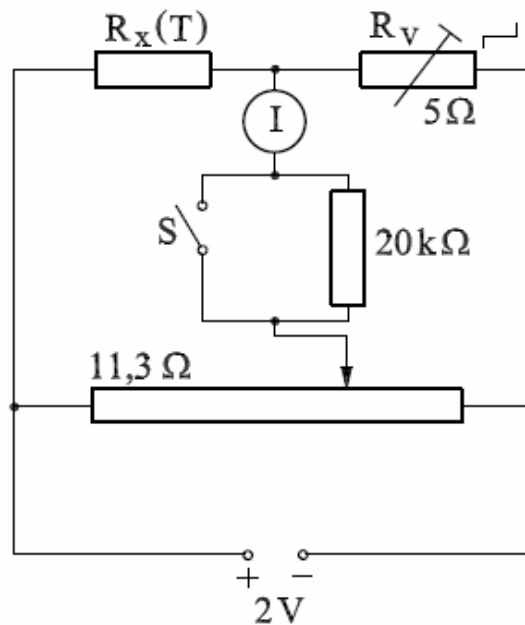


Abbildung 9: Schaltskizze zu Versuch 1

3.3 Einordnung der Ergebnisse

Der Widerstand des Drahtes steigt wie erwartet mit zunehmender Temperatur. Entgegen der Erwartung jedoch ist der Widerstand des Drahtes nicht vorgelaufen, sondern eher zurückgeblieben. Das ist in Abb. 10 gut daran zu erkennen, dass die meisten Werte beim Erwärmen über der Geraden liegen, während sie beim Abkühlen größtenteils unter dieser sind.

Der Temperaturkoeffizient α entspricht:

$$\alpha = \frac{R(T) - R_{\text{Raum}}}{R_{\text{Raum}} \cdot (T - T_{\text{Raum}})} \approx 0,004\,26\,^1/\text{K}$$

Verglichen mit dem Literaturwert für Kupfer von $0,003\,93\,^1/\text{K}$, weicht dieser um 8,4% ab. Eine genauere Messung wäre demnach angebracht. Der y-Achsenabschnitt y_0 ist der Widerstand bei $T = 0\,^\circ\text{C}$, also $R_x(T = 0\,^\circ\text{C}) = 5,005\,\Omega$.

Literatur

Die Abbildungen 1 und 9 wurden der Versuchsanleitung entnommen

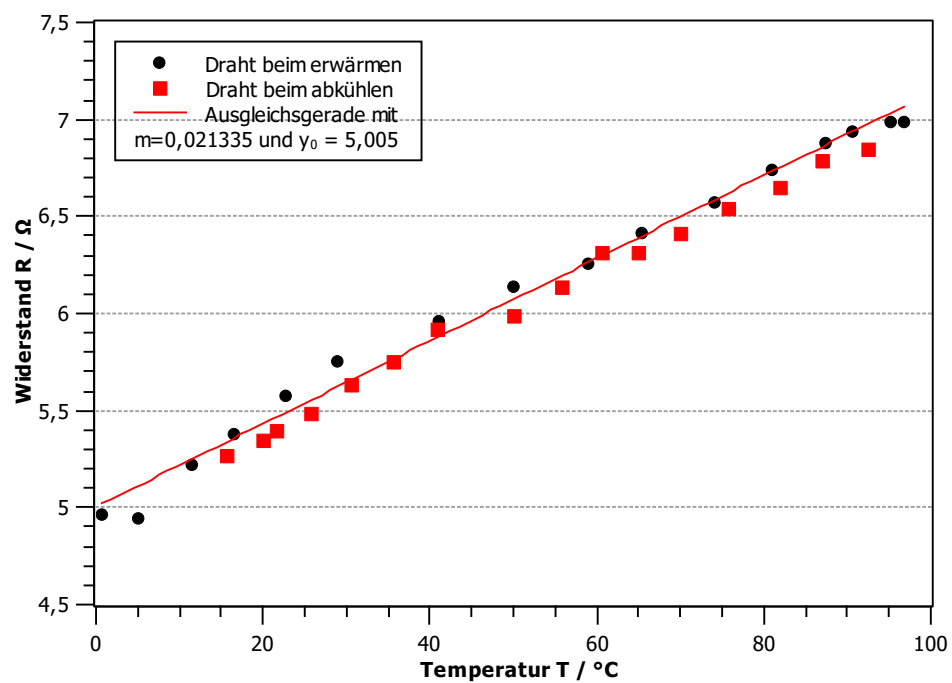


Abbildung 10: Widerstand des Drahtes relativ zur Temperatur